

“Se não der certo da primeira vez, chame de versão 1.0.”

# Adders

Paulo Ricardo Lisboa de Almeida

# Circuitos Aritméticos

## Circuitos Aritméticos

Circuitos combinacionais comumente encontrados dentro da **ALU**

ALU - Arithmetic Logic Unit (Unidade Lógica e Aritmética)

Compreende circuitos somadores, deslocadores de bits, operadores lógicos, ...

Como exemplo, veremos a implementação de um somador

Assumindo que os valores somados são sempre positivos

O somador ainda é válido para representações em complemento de dois, com alguns poucos ajustes


# Full Adder

Full Adder (Somador Completo)

Circuito somador para um bit A com um bit B, considerando ainda um possível carry de entrada

A soma de dois bits pode gerar um carry de saída

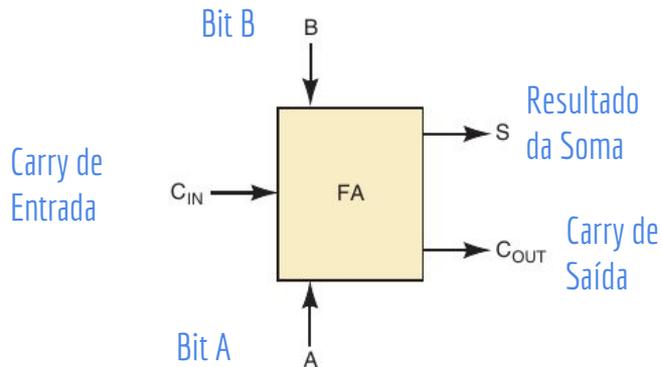
Esse carry deve ser considerado no próximo adder, caso ele exista



# Faça você mesmo


Entradas			Saídas	
A	B	$C_{in}$	S	$C_{out}$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

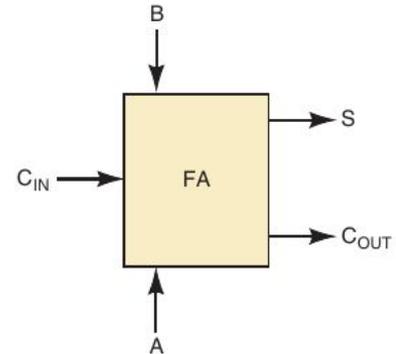Faça a tabela verdade para o Full Adder (5 minutos)



# Tabela Verdade

Entradas			Saídas	
A	B	$C_{in}$	S	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

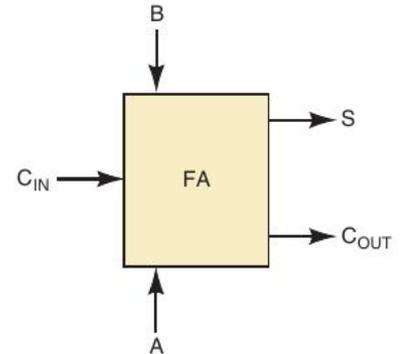

# Full Adder - Soma

Existem duas saídas

Vamos definir cada uma separadamente

Começando por S (Resultado da Soma), temos quatro linhas que geram 1

Pela soma dos produtos

$$S = \bar{A}.\bar{B}.C_{in} + \bar{A}.B.\bar{C}_{in} + A.\bar{B}.\bar{C}_{in} + A.B.C_{in}$$

Entradas			Saída
A	B	C <sub>in</sub>	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

# Full Adder - Soma

Existem duas saídas

Vamos definir cada uma separadamente

Começando por S (Resultado da Soma), temos quatro linhas que geram 1

Pela soma dos produtos

$$S = \bar{A}.\bar{B}.C_{in} + \bar{A}.B.\bar{C}_{in} + A.\bar{B}.\bar{C}_{in} + A.B.C_{in}$$

$$S = \bar{A}(\bar{B}.C_{in} + B.\bar{C}_{in}) + A(\bar{B}.\bar{C}_{in} + B.C_{in}) \leftarrow \text{Distributividade}$$

Utilizando uma tabela de equivalências lógicas

$$\bar{B}.C_{in} + B.\bar{C}_{in} = B \oplus C_{in} \leftarrow \text{XOR}$$

$$\bar{B}.\bar{C}_{in} + B.C_{in} = \overline{(B \oplus C_{in})} \leftarrow \text{XNOR}$$

Entradas			Saída
A	B	C <sub>in</sub>	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

# Full Adder - Soma

Dessa forma temos

$$S = \bar{A}(B \oplus C_{in}) + A\overline{(B \oplus C_{in})}$$

Considere agora a mudança de variável  $X = B \oplus C_{in}$

$$S = \bar{A}X + A\bar{X}$$

$S = A \oplus X$  <- Substituindo por um xor

Retornando X para a expressão original

$$S = A \oplus (B \oplus C_{in})$$

Entradas			Saída
A	B	$C_{in}$	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

# Full Adder - Carry Out

Calculando agora o Carry de Saída  $C_{out}$

$$C_{out} = \bar{A}.B.C_{in} + A.\bar{B}.C_{in} + A.B.\bar{C}_{in} + A.B.C_{in}$$

Podemos repetir qualquer mintermo sem alterar o resultado

Lembre-se que  $A+A=A$

$$C_{out} = \bar{A}.B.C_{in} + \bar{A}.B.C_{in} + A.\bar{B}.C_{in} + A.\bar{B}.C_{in} + A.B.\bar{C}_{in} + A.B.\bar{C}_{in} + A.B.C_{in} + A.B.C_{in}$$

No que isso nos ajuda?

Entradas			Saída
A	B	$C_{in}$	$C_{out}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# Full Adder - Carry Out

Reordenando temos termos em comum em pares de mintermos

$$C_{out} = \bar{A}.B.C_{in} + A.B.C_{in} + A.\bar{B}.C_{in} + A.B.C_{in} + A.B.\bar{C}_{in} + A.B.C_{in}$$

$$C_{out} = B.C_{in}(\bar{A} + A) + A.C_{in}(\bar{B} + B) + A.B(\bar{C}_{in} + C_{in}) \leftarrow \text{Distributividade}$$

$$C_{out} = B.C_{in} + A.C_{in} + A.B \leftarrow \text{Complemento e elemento neutro}$$

E esse é o máximo que conseguimos simplificar


Entradas			Saída
A	B	$C_{in}$	$C_{out}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# Full Adder

$$S = A \oplus (B \oplus C_{in})$$

$$C_{out} = B.C_{in} + A.C_{in} + A.B$$

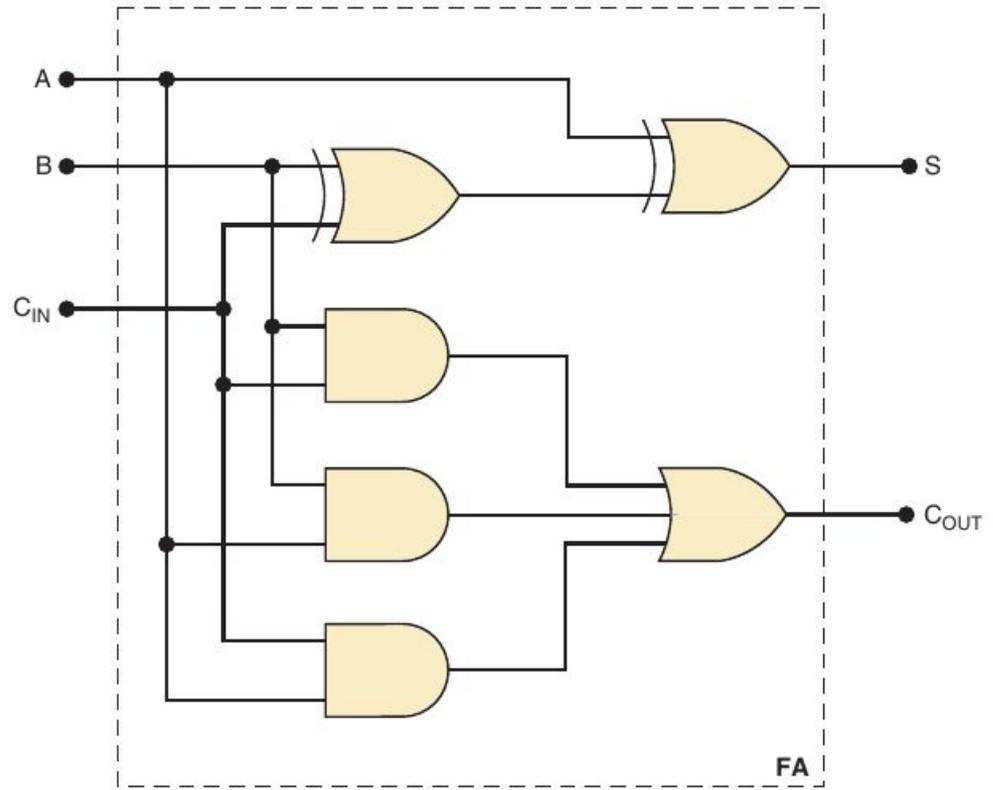
Obs.: Existem outras implementações  
que nos levam ao mesmo resultado


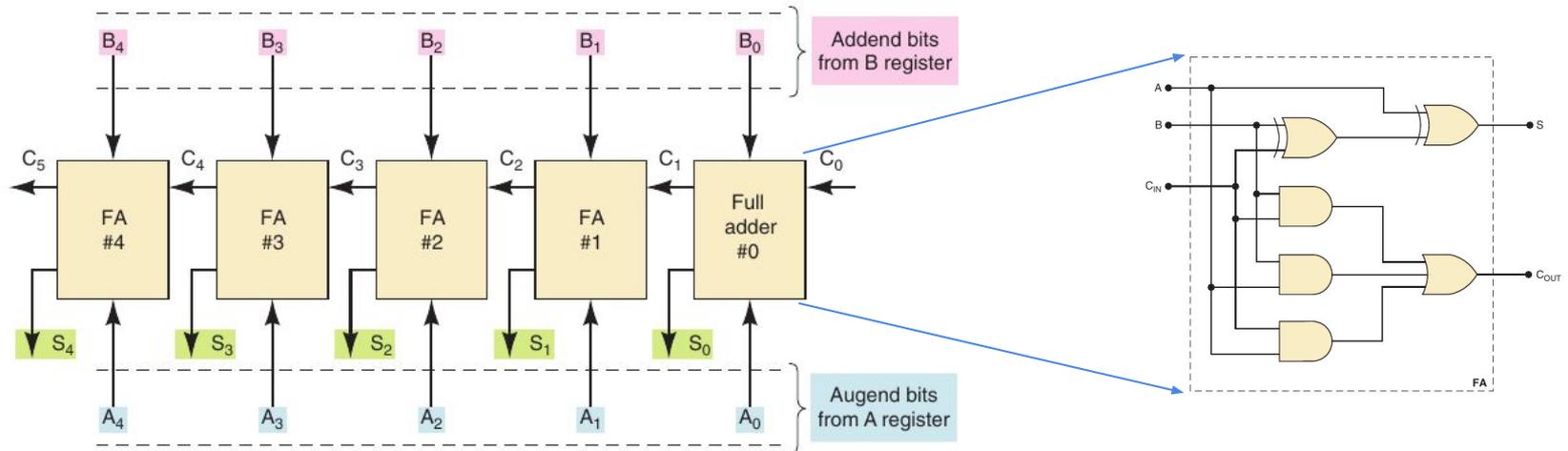
# Full Adder - Limitação

Veja a implementação (em blocos) de um somador para 5 bits

Onde está a limitação (em tempo) deste circuito?



# Full Adder - Limitação

Precisamos esperar os carrys


O carry  $C_1$  precisa passar para FA#1, que vai gerar  $C_2$ , que será necessário em FA#2, ...

Especialmente custoso, principalmente em somadores grandes

Exemplo: somadores de 64 bits

Esse problema é conhecido como **carry propagation**

Propagação do carry

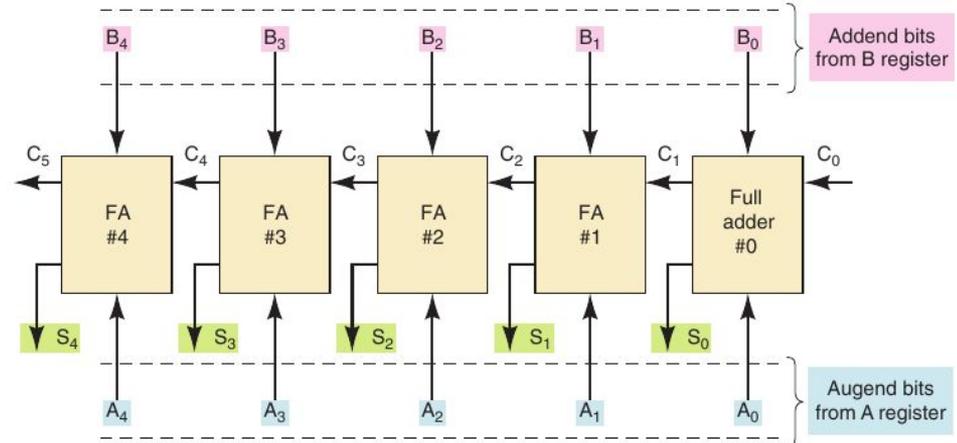

# Carry Propagation

Circuitos de alta velocidade devem tratar esse problema

Esquemas chamados *carry-lookahead* são adicionados

“Predizem” se determinada operação vai gerar um carry ou não, sempre precisar passar por cada um dos Full Adders

Requerem uma grande quantidade extra de portas lógicas para serem implementados

Podem se tornar bastante complexos dependendo da implementação

Na disciplina nos contentaremos com o Full Adder sem *carry lookahead*

Implementações de circuitos de carry-lookahead podem ser encontradas na literatura da disciplina

# Circuitos Integrados

Existem diversos circuitos integrados que implementam o circuito discutido em aula

Exemplos

7483 → Somador completo de 4 bits



CD4008 → Somador completo de 4 bits com carry look ahead



# Dica

Boa parte do conteúdo desta aula foi baseado em Tocci et al (2016)

Em (Bignell, Donovan; 2010) o mesmo circuito é criado, mas utilizando uma abordagem diferente

No livro existe também a implementação do half-adder

Leia a implementação apresentada no livro caso você tenha tido alguma dificuldade com a abordagem utilizada em sala

# Exercícios


1. Considere o somador de 5 bits dos slides anteriores. Para o bit menos significativo, que não recebe carry, crie um circuito de soma que **não receba**  $C_{in}$  para o cálculo. O nome desse circuito é half-adder.
  - a. Tente definir você mesmo esse circuito
    - i. Sua implementação também está disponível na literatura
  - b. Efetue testes no circuito, aplicando algumas entradas e verificando seus resultados
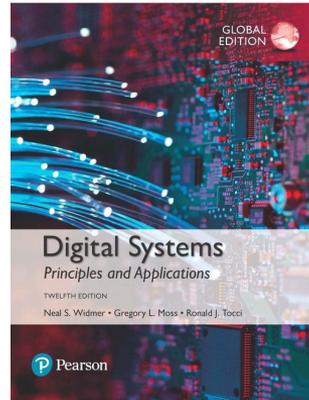
# Referências


James Bignell, Robert Donovan.  
Eletrônica digital. Cengage Do  
Brasil, 2010.



Ronald J. Tocci, Gregory L. Moss, Neal S.  
Widmer. Sistemas digitais. 10a ed.  
2017.



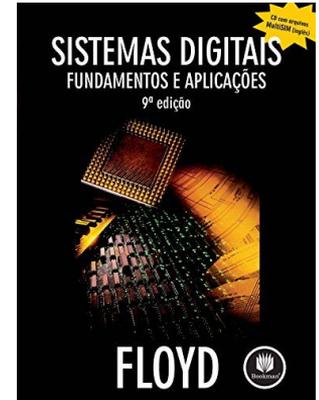Thomas Floyd. Widmer. Sistemas  
Digitais: Fundamentos e Aplicações.  
2009.



# Licença

Este obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

