

“Se não der certo da primeira vez, chame de versão 1.0.”

# CPU Monociclo - Construção

Paulo Ricardo Lisboa de Almeida

# Implementação Básica

Construir um processador MIPS32 básico, que implementa o seguinte.

Instruções de referência a memória: **sw** e **lw**

Instruções lógicas e aritméticas: **add**, **sub**, **and**, **or** e **slt**

Instruções de desvio: **beq** e **j**

Essa implementação segue a descrita no livro base da disciplina: Patterson e Hennessy (2014).

# Quem usa MIPS?

Quem usa MIPS?

# Quem usa MIPS?





# O Caminho de Dados

Analisando os principais componentes necessários para executar um programa são:

Uma **memória**, para armazenar as **instruções** do programa.

Entrada: O endereço da instrução desejada.

Saída: A instrução no endereço apontado.

Um registrador que vai armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada.


Registrador PC no MIPS.

Entrada: O próximo endereço a ser armazenado no registrador.

Saída: O endereço corrente.
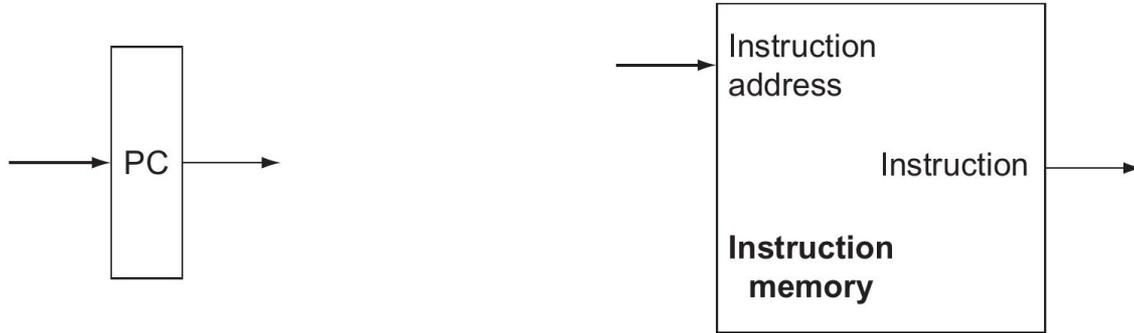
# O Caminho de Dados

**Dica:** é comum iniciar um valor com 0x para indicar que ele está sendo representado em hexadecimal.




pc = 0x00400000	→	0x00400000	instrução MIPS 1
		0x00400004	instrução MIPS 2
		0x00400008	instrução MIPS 3
		0x0040000C	instrução MIPS 4
		0x00400010	instrução MIPS 5
		0x00400014	instrução MIPS 6
		...	...

# Incrementando o PC

Caso não haja desvios, após a execução da instrução atual, executar a próxima instrução.

O que fazer com o PC? Como?

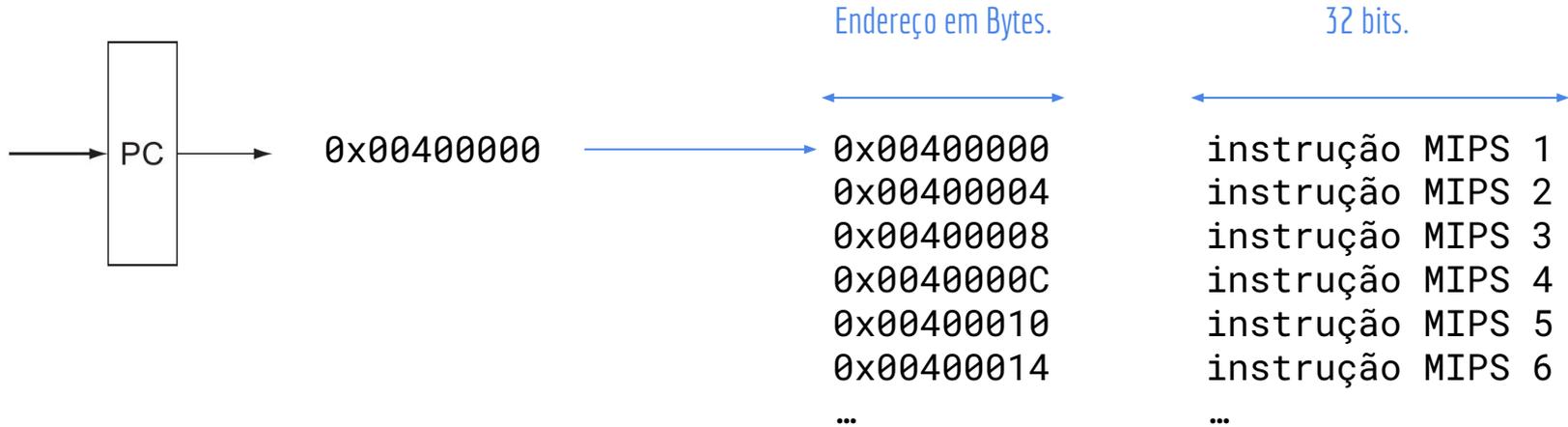

# Incrementando o PC


Caso não hajam desvios, após a execução da instrução atual, executar a próxima instrução.

Adicionar 4 no valor atual do PC.


Memória endereçada em bytes, logo “saltamos” 4 bytes = 32 bits

Somador

# Ligando Tudo

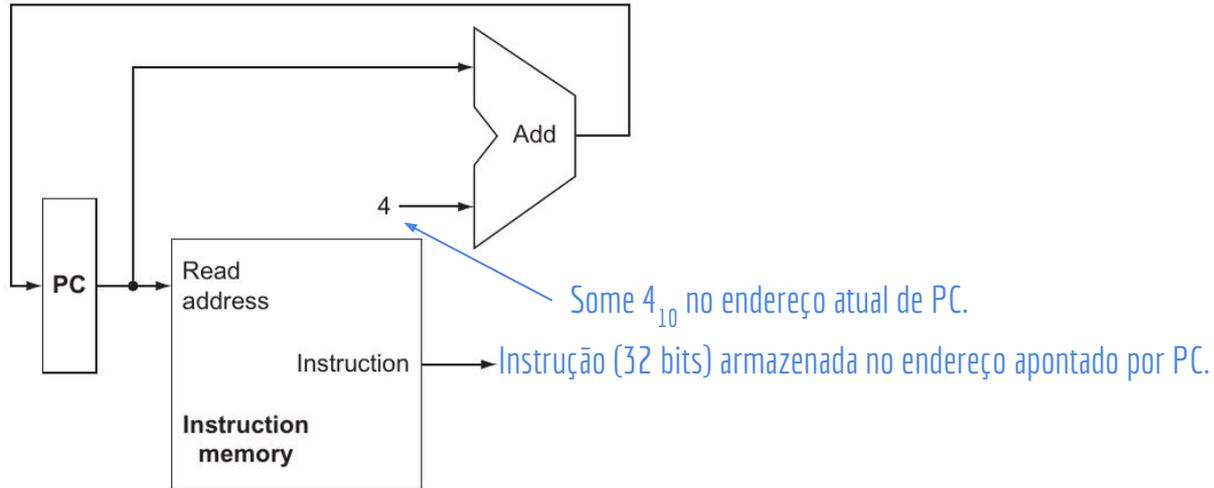

# Sincronização

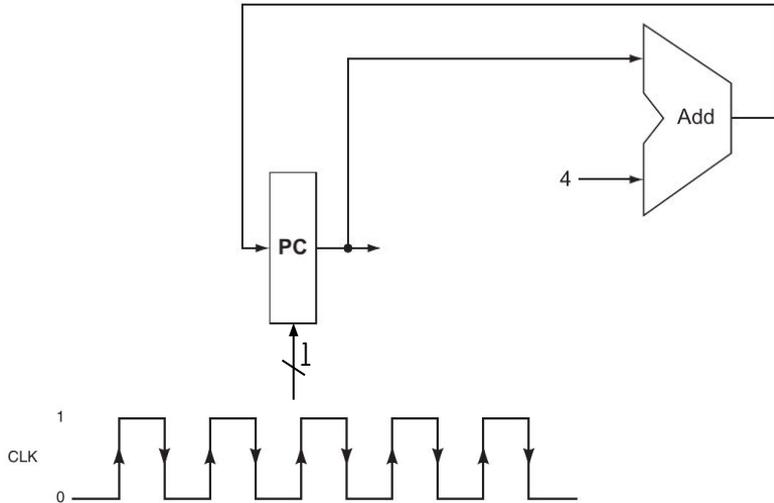

Sinais de **clock** são adicionados nos elementos de estado (sequenciais).

Ex.: O registrador PC só vai ler a entrada na transição de clock.

Enquanto não há transição, o valor antigo de PC é enviado para a saída, e lido pelo adder.

O sinal de clock vai ser **omitido para simplificar o raciocínio**.

Mas **sempre assumo que existe sincronismo**, para que o sinal anterior não seja “atropelado” pelo próximo.

# Ligando Tudo


O “loop” principal está pronto.

A instrução é enviada para execução, e o PC é incrementado em 4 para apontar para a próxima.

O que é feito com a instrução agora depende do seu formato.

Começando com instruções básicas do tipo-R.


**Como são as instruções do tipo-R?**

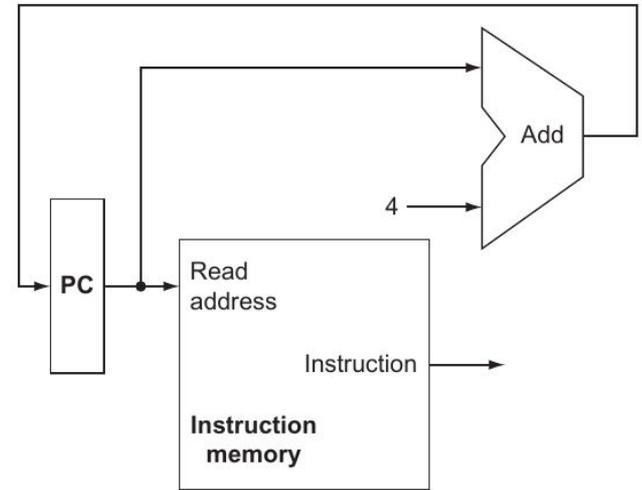

# Instruções do Tipo-R

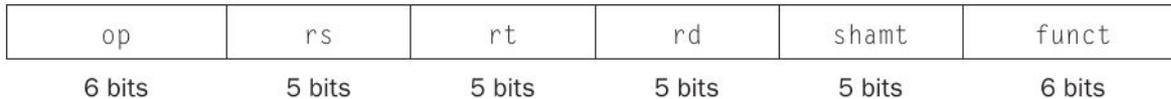Exemplo: `add $a0, $a1, $a2`

Leem **dois registradores**, executam uma operação aritmética **em uma ALU** (soma, subtração, deslocamento,...), e **armazenam** o resultado em um **terceiro registrador**.




# Banco de Registradores

Necessária uma estrutura denominada banco de registradores.

Contém os 32 registradores do MIPS32.

Entradas: Endereço do registrador de leitura 1;  
Endereço do registrador de leitura 2;  
Endereço do registrador de escrita;  
Dados a serem escritos no registrador de escrita.

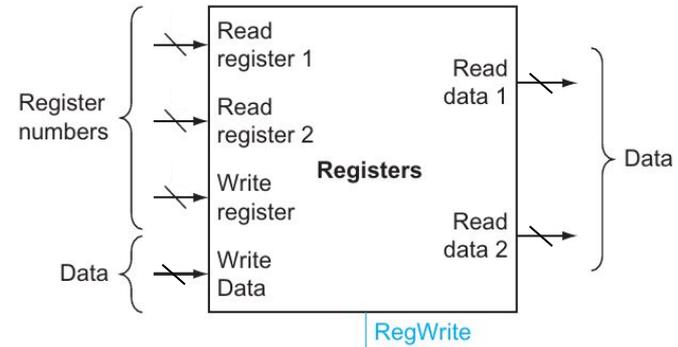Saídas: Dados do registrador de leitura 1;  
Dados do registrador de leitura 2.



**Pergunta:** Qual o tamanho de cada um dos barramentos de entrada e saída no banco de registradores?


# Banco de Registradores

Necessária uma estrutura denominada banco de registradores.

Contém os 32 registradores do MIPS32.

Entradas: Endereço do registrador de leitura 1;  
Endereço do registrador de leitura 2;  
Endereço do registrador de escrita;  
Dados a serem escritos no registrador de escrita.

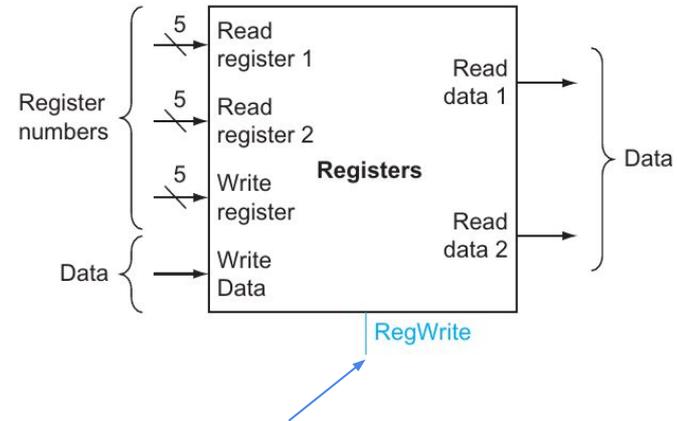Saídas: Dados do registrador de leitura 1;  
Dados do registrador de leitura 2.



Veremos adiante o uso desse sinal de 1 bit.



# Fonte dos bits

Como definido, uma linha sem marcação tem largura de 32 bits.

Então na verdade são 32 linhas (barramento), endereçadas de 0 a 31.

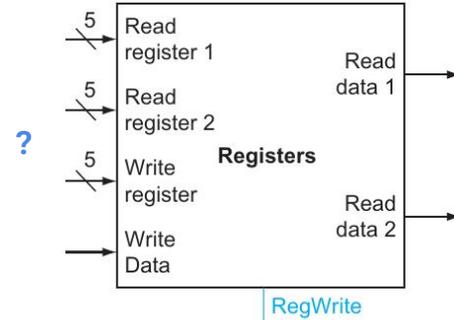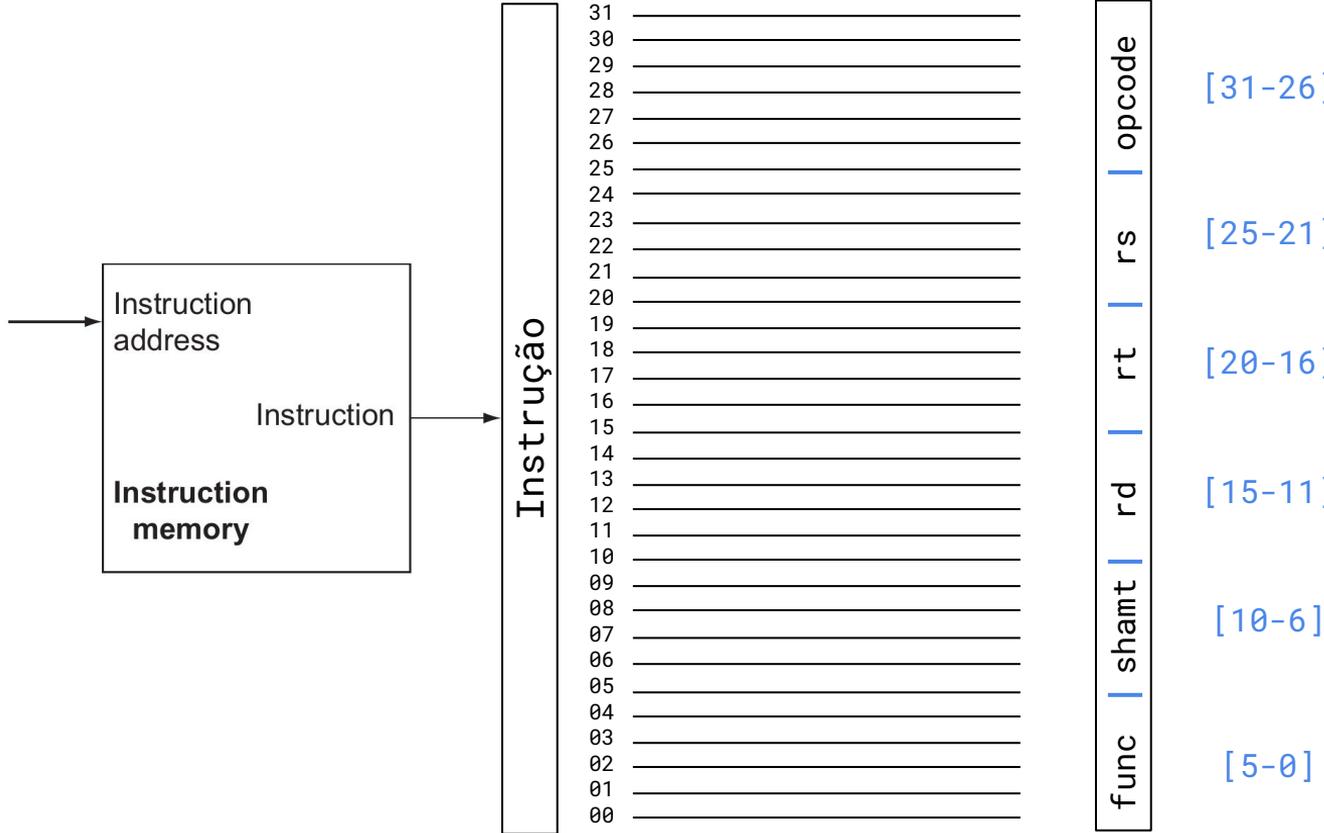
# Fonte dos bits

Número da linha. Obs.: Para relacionar com o livro, vamos seguir uma abordagem little-endian, onde a instrução fica "ao contrário" no endereçamento.


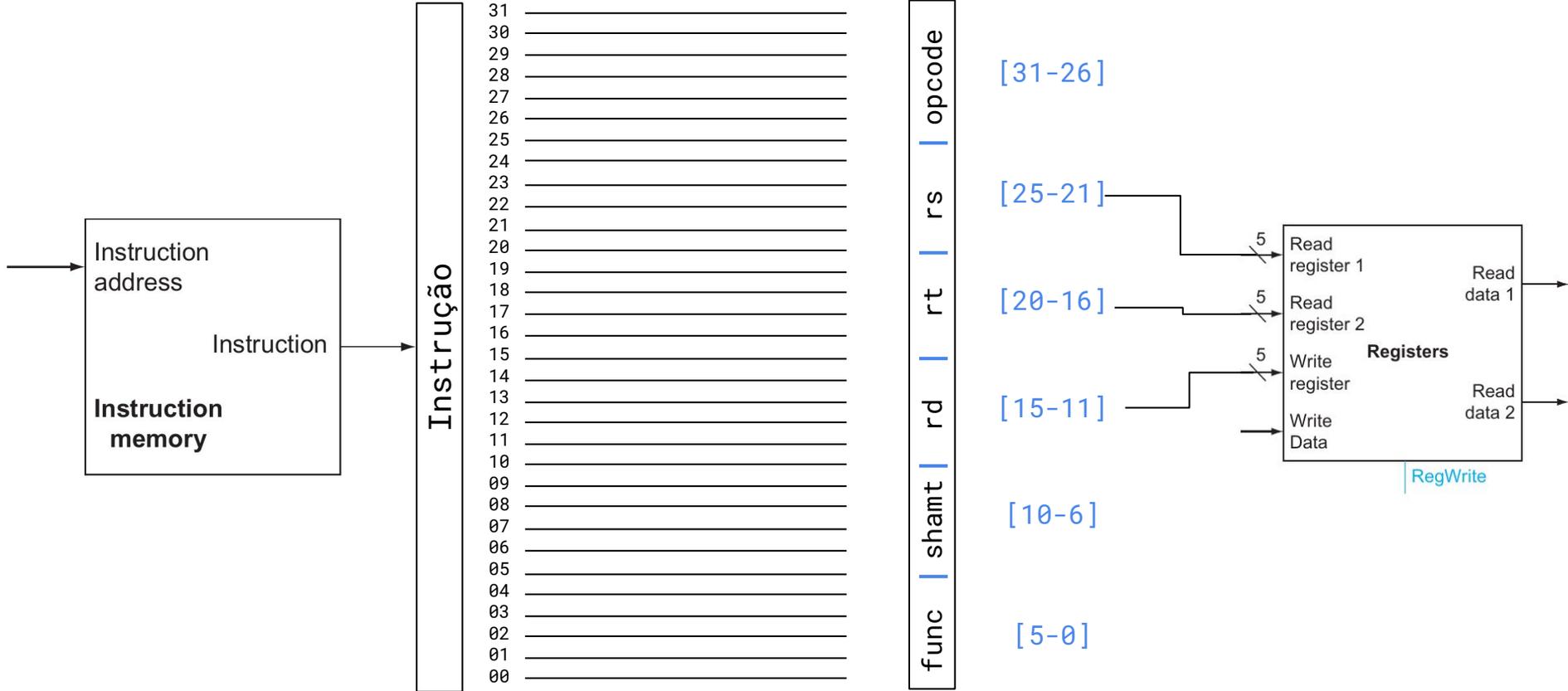
# Fonte dos bits

Número da linha. Obs.: Para relacionar com o livro, vamos seguir uma abordagem little-endian, onde a instrução fica "ao contrário" no endereçamento.



# ALU

É necessário executar a operação especificada pela instrução.

Soma, subtração, deslocamento, ...

**Arithmetic Logic Unit** - ALU.

Entradas: Dois valores de 32 bits.


Entrada ALUop de 4 bits, que define qual a operação deve ser realizada com os valores.

Saídas: Uma saída de 32 bits com o resultado da operação.

Uma saída de 1 bit indicando se o resultado da operação foi zero.

Simplificará a construção de outros trechos do circuito.

# ALU

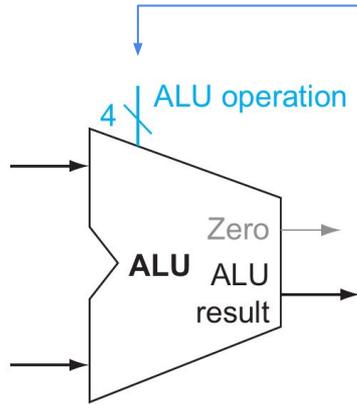


ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

Dentro da ALU podem existir diversos circuitos especialistas

- Somadores
- Operadores Lógicos
- ...

Qual desses circuitos será ativado depende do **ALUOp**

# Ligando Tudo

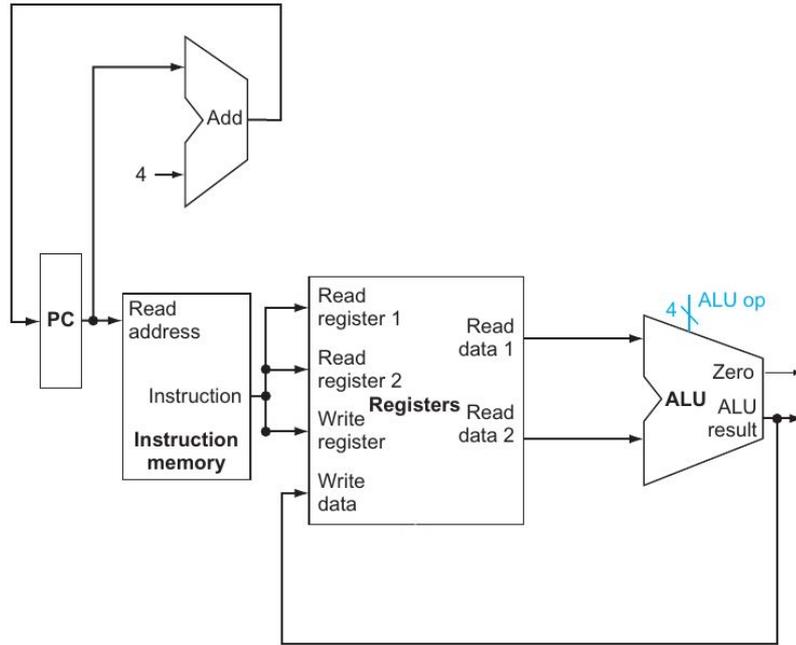


# Loads e Stores

Vamos adicionar instruções para *loads* e *stores*.

Instruções do tipo-I.

Qual a diferença dessas instruções para o tipo-R?

# Loads e Stores

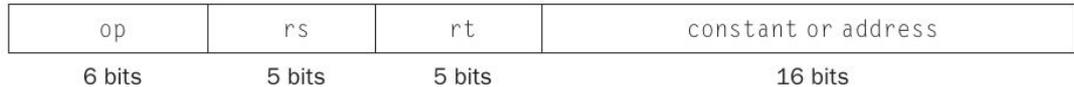

`lw $t1, valor_offset($t2)`

Carrega para `$t1` o conteúdo apontado pelo endereço de memória [`$t2 + valor_offset`].

`sw $t1, valor_offset($t2)`

Armazena no endereço apontado por (`$t2 + valor_offset`) o conteúdo de `$t1`.

O Offset é representado em complemento de 2.

Pode ser positivo ou negativo.

# Loads e Stores

Necessária uma **memória para dados**.

Entradas: Endereço de memória.


Dados a ser escrito.

Sinais de Controle MemWrite e MemRead.

Indica se a memória deve escrever na posição, ou;

Se deve ler o dado especificado na posição e direcioná-lo para a saída.

Saída: Dado lido pela memória.

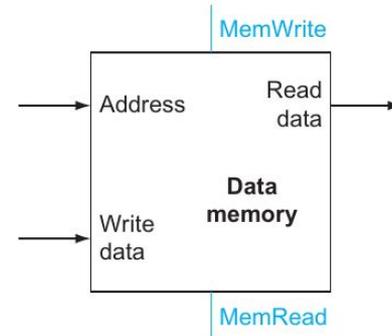

# Loads e Stores

O campo de constante contém 16 bits.

Somado com o registrador para obter o endereço de memória a ser lido/escrito.

Ex.: `lw $t0, 73($t1)`



Problema: estamos somando um valor de 16 bits (do imediato) com um de 32 (do registrador).

Podemos completar com zeros a esquerda?

# Extensão de Sinal

Exemplo em complemento de 2:

Valor na base 10	Em binário com 16 bits	Em binário com 32 bits
73	00000000 01001001	00000000 00000000 00000000 01001001
-73	11111111 10110111	11111111 11111111 11111111 10110111

# Extensão de Sinal

Exemplo em complemento de 2:

Valor na base 10	Em binário com 16 bits	Em binário com 32 bits
73	00000000 01001001	00000000 00000000 00000000 01001001
-73	11111111 10110111	11111111 11111111 11111111 10110111


Não podemos simplesmente “completar com zeros”.  
Depende se o número é positivo ou negativo!

# Extensão de Sinal

Vamos utilizar um componente para extensão de sinal.

Dado um sinal de 16 bits, gera o seu correspondente em 32 bits.

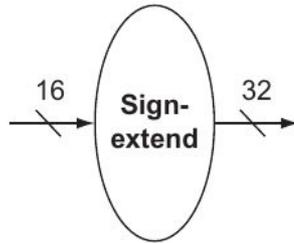Leva em consideração o complemento de 2 para gerar o sinal correto.



# Multiplexadores extras

## Exemplos de opcode

Tipo-R

0	rs	rt	rd	shamt	funct
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

Loads e Stores

35 or 43	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

Branches

4	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

# Multiplexadores extras

Exemplos de opcode

Tipo-R

0	rs	rt	rd	shamt	funct
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

Loads e Stores

35 or 43	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

Branches

4	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

Primeiro fonte sempre está na mesma posição. Serve como 1º fonte para tipo-R, ou registrador base para lw e sw (de qualquer forma, deve ser enviado para a ALU).

# Multiplexadores extras

Registrador de destino muda entre loads, e tipo-R. Para stores, não temos destino, e sim dois fontes (endereço base em rs, e o registrador com o valor a ser escrito rt).

Exemplos de opcode

Tipo-R

0	rs	rt	rd	shamt	funct
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

Loads e Stores

35 or 43	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

Branches

4	rs	rt	address
31:26	25:21	20:16	15:0

Primeiro fonte sempre está na mesma posição. Serve como 1º fonte para tipo-R, ou registrador base para lw e sw (de qualquer forma, deve ser enviado para a ALU).


# Ligando Tudo

Tipo-R

0	rs	rt	rd	shamt	funct
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

Load/Store

35 or 43	rs	rt	address		
31:26	25:21	20:16	15:0		

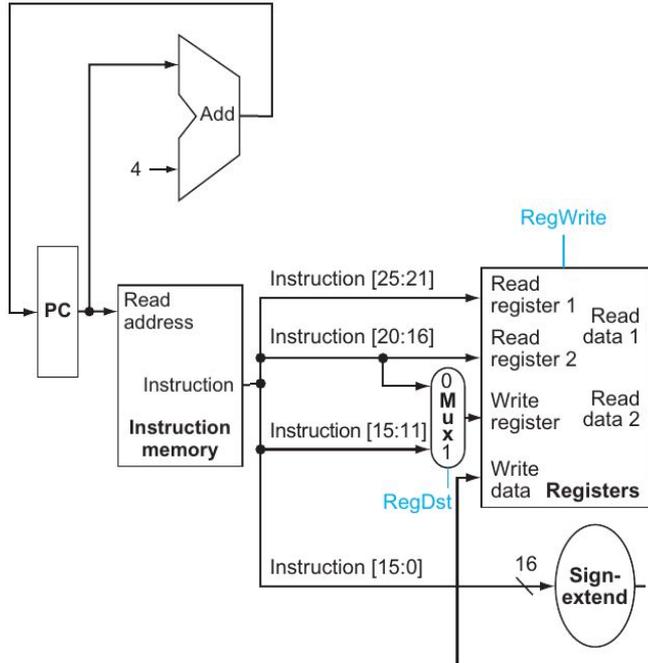

Necessário somar esse sinal (agora com 32 bits) com o registrador fonte 1, para obter o endereço de memória. Como?


# Ligando Tudo

Tipo-R

0	rs	rt	rd	shamt	funct
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

Load/Store

35 or 43	rs	rt	address		
31:26	25:21	20:16	15:0		

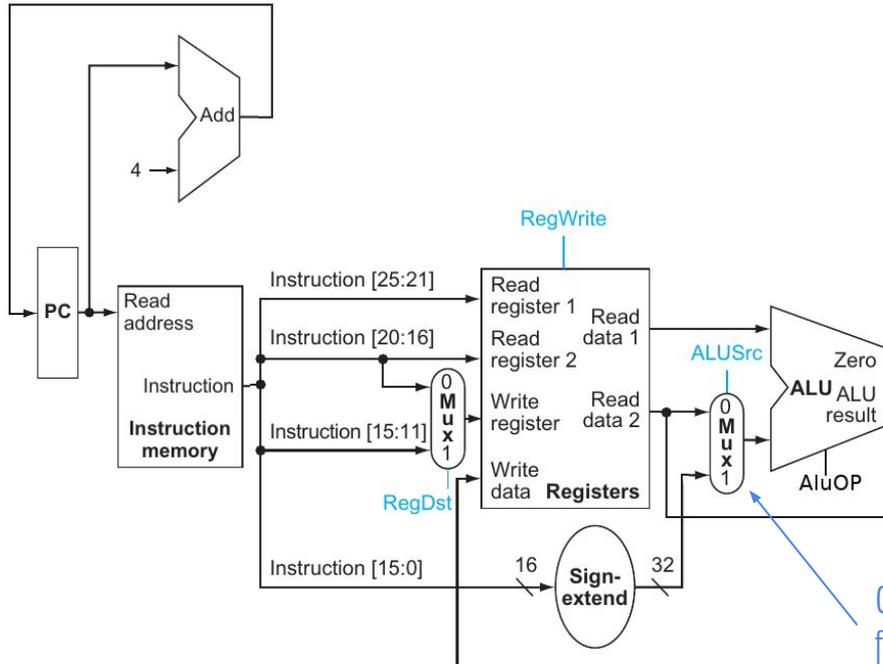

O segundo operando pode vir do segundo registrador fonte, ou do campo imediato, dependendo da instrução.


# Ligando Tudo

Tipo-R

0	rs	rt	rd	shamt	funct
31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

Load/Store

35 or 43	rs	rt	address		
31:26	25:21	20:16	15:0		

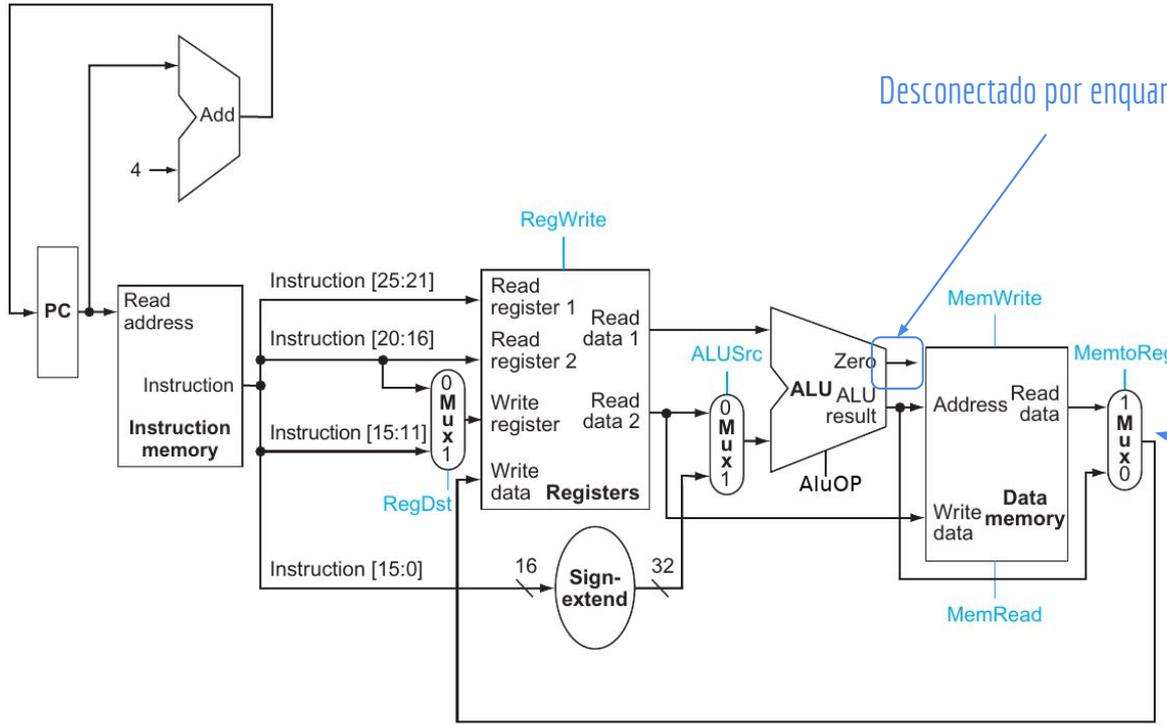

O dado a ser escrito no registrador pode vir da memória, ou do resultado da ALU, dependendo da instrução.

# Branches

Um *branch* (desvio, galho) soma o valor de deslocamento (que está no campo imediato) ao **PC+4** caso os registradores *rs* e *rt* sejam iguais.


beq - branch if equal.

O endereço de deslocamento (**offset**) está em **palavras**, e não em bytes.

Deslocar 2x à esquerda para multiplicar por 4, para então obtermos o deslocamento em bytes.


Como comparar *rs* com *rt*?

Branch

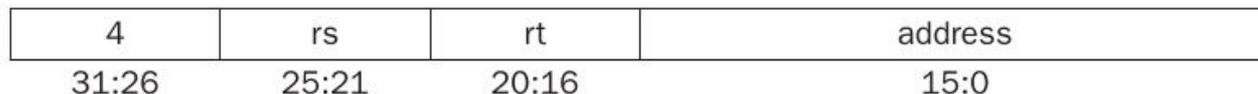


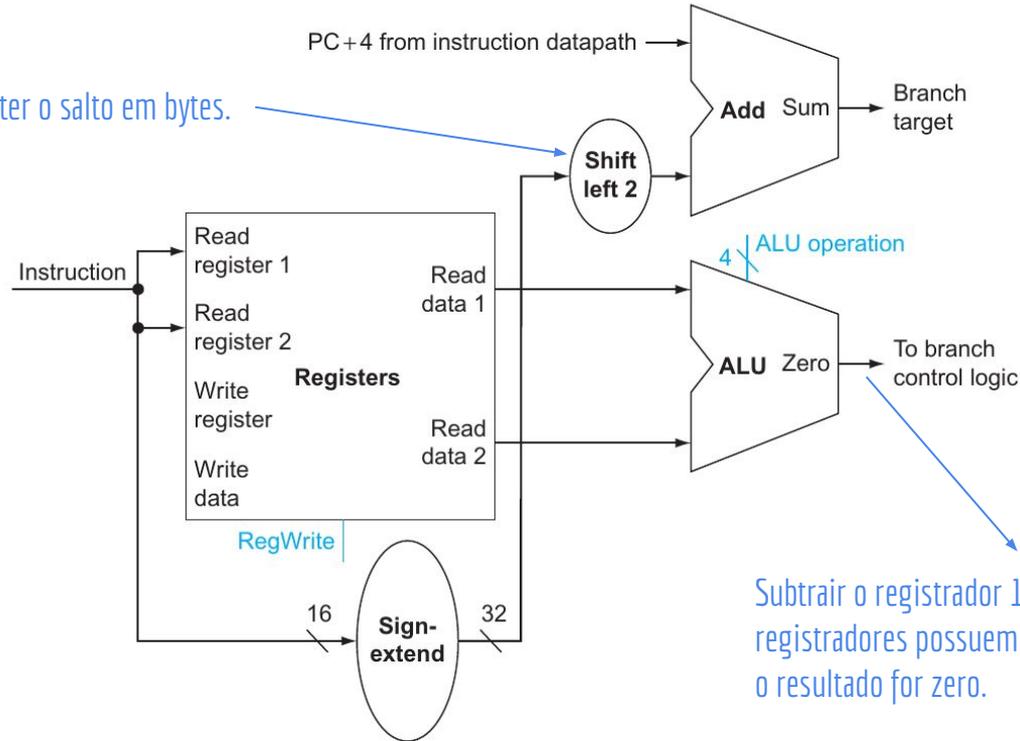
# Branches

Deslocando 2x à esquerda para obter o salto em bytes.



Subtrair o registrador 1 do registrador 2. Os registradores possuem o mesmo conteúdo se o resultado for zero.

# Faça você mesmo

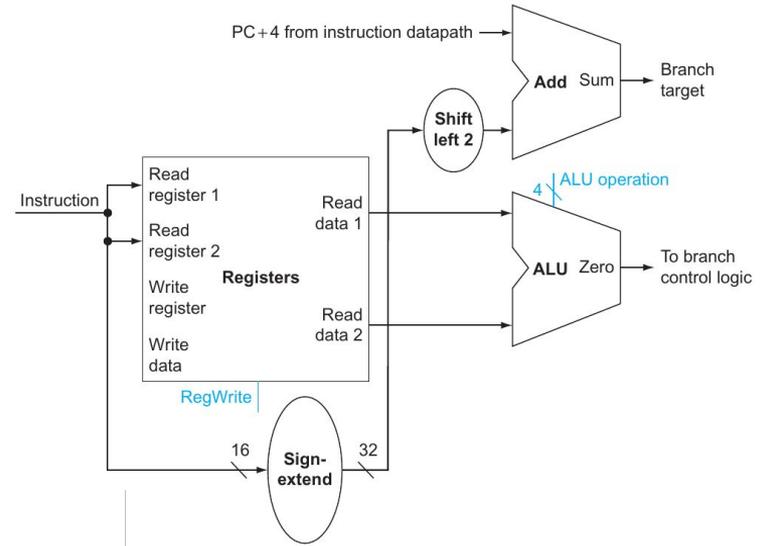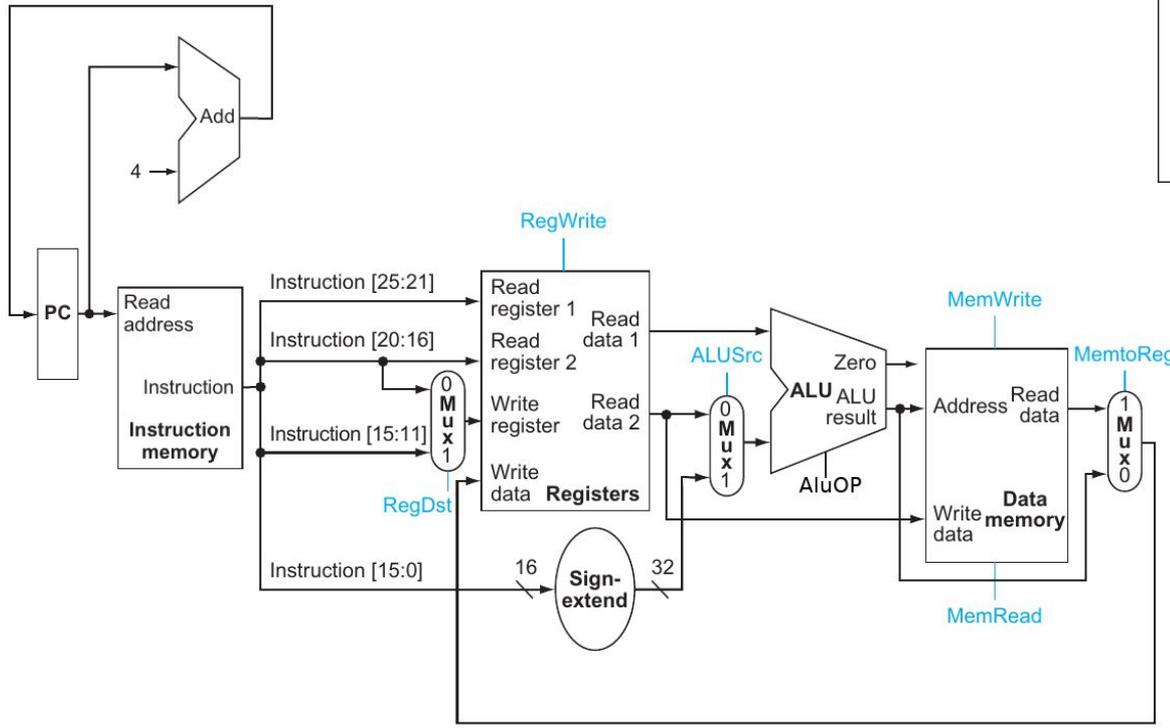


Dado o caminho de dados que inclui loads/stores, adicione o caminho de dados para branches. Ligue os componentes faltantes dos circuitos.



# Exercícios

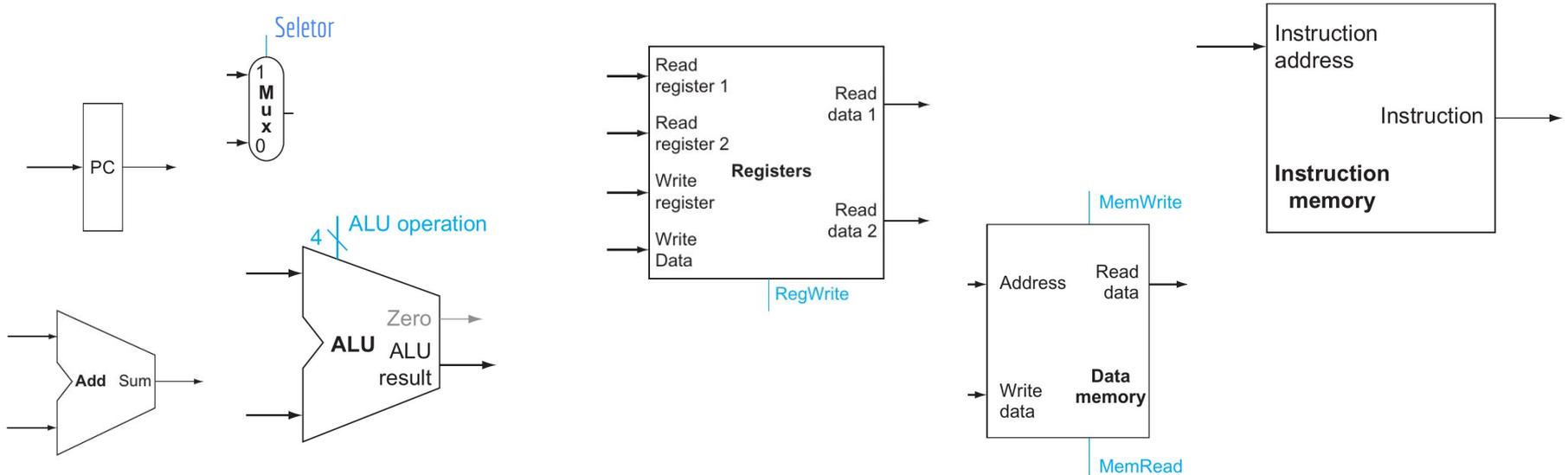1. Sem olhar os slides anteriores, utilizando os seguintes componentes, monte novamente o processador. Marque no circuito a largura de cada barramento. Caso o barramento utilize somente algumas linhas de outro (ex.: n° do registrador de entrada), indique quais as linhas que são utilizadas por ele através da notação  $[n-m]$ .





# Exercícios


4. Considere as instruções de desvio incondicional (jumps).

O endereço é especificado em palavras. Para obter o endereço em bytes é necessário multiplicar por 4 (deslocar para a esquerda 2x).  
Resultado é um valor com 28 bits.

Emprestamos os 4 primeiros bits de PC+4, e os demais 28 bits do endereço do jump deslocado, para formar o endereço final.  
Endereçamento pseudodireto.

Necessário concatenar a parte do sinal vêm do PC+4, com a parte do endereço do jump.

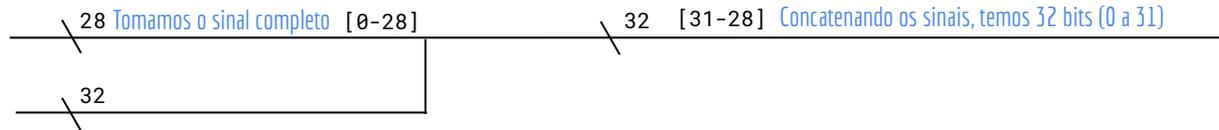Utilize a seguinte notação para concatenar:



Dadas essas informações, implemente jumps no processador.

Não precisa implementar os sinais de controle (pode deixar esses sinais “soltos”).


Importante: Lembre-se que os endereços estão invertidos por nossa máquina ser little-endian.
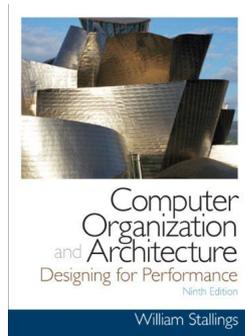
# Referências


Patterson, Hennessy .  
Arquitetura e Organização de  
Computadores: A interface  
hardware/software. 2014.



Stallings, W. Organização  
de Arquitetura de  
Computadores. 2012.



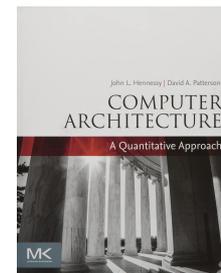Hennessy, Patterson.  
Arquitetura de Computadores:  
uma abordagem quantitativa.  
2019.



# Licença

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

